

전자 회로 1

Lecture 2 (Op-Amp I)



2009. 03.

임한조

아주대학교 전자공학부

hanjolim@ajou.ac.kr

이 강의 노트는 전자공학부 곽노준 교수께서 08.03에 작성한 것으로 노트제공에 감사드립니다.




Overview

- Reading:
 - Sedra & Smith Chapter 2.1~2.4
 - Chap. 2.4.2 is omitted in this lecture. (Self study needed)


- Outline
 - Ideal Op-Amp
 - Inverting/non-inverting configuration
 - Difference Amp.

OP AMP

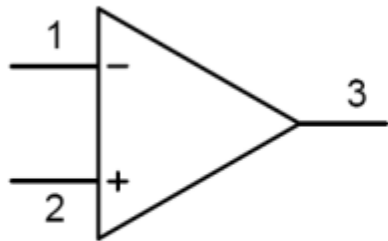- OP AMP = Operational Amplifier (연산증폭기)
 - + / - / 미분 / 적분 등의 연산이 가능
- Symbols




op amp symbol
(we will use most often)

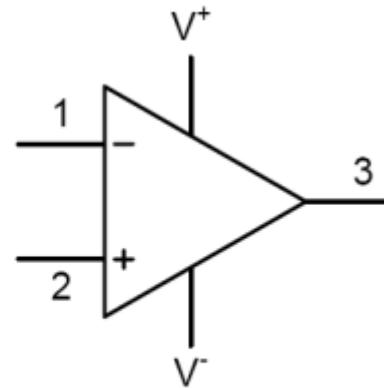

op amp symbol
with power supply connections

- 최소한 3개의 터미널이 있음 (2 input / 1 output)
- DC power도 필요 (1개 혹은 2개: V^+ / V^-)

Ideal Op-Amp

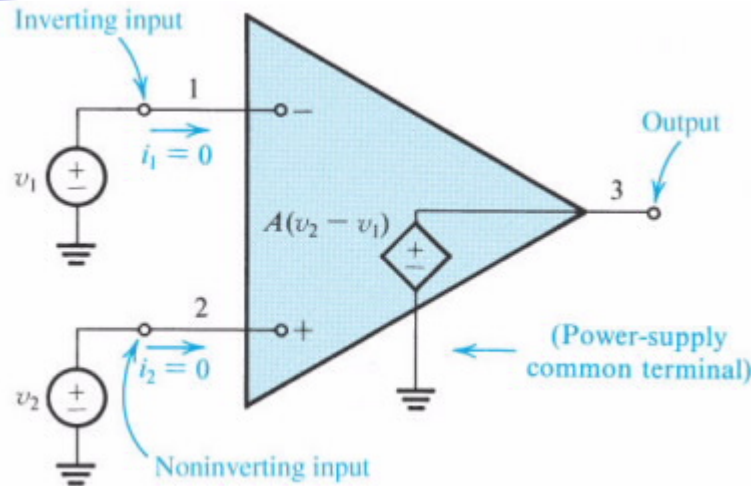

- OP-AMP는 input signal의 차이 ($v_2 - v_1$)를 증폭해서 output에 나타낸다.
- 즉 $v_0 = A (v_2 - v_1)$: voltage amplifier
- A: differential gain open-loop gain

TABLE 2.1 Characteristic of the ideal Op Amp

1. Infinite input impedance
2. Zero output impedance
3. Zero common-mode gain or, equivalently, infinite common-mode rejection
4. Infinite open-loop gain A
5. Infinite bandwidth
6. Ideal voltage controlled voltage source


Common & differential mode signals

- Differential input signal:

$$I_d \quad 21 \quad (2.1)$$

- Common-mode input signal:
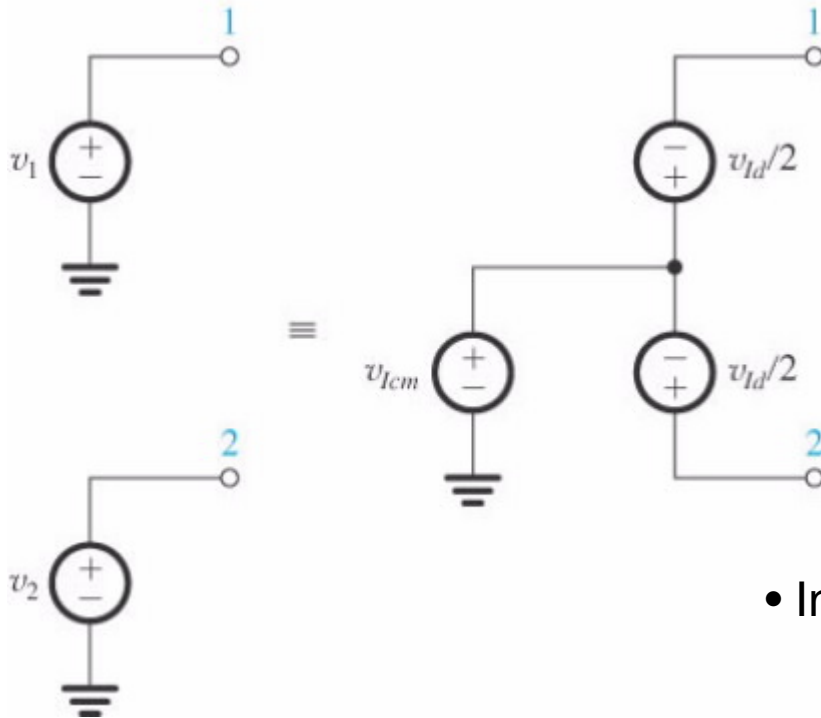
$$I_{cm} \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad 12 \quad (2.2)$$




$$1 \quad I_{cm} I_d \quad /2 \quad (2.3)$$

$$2 \quad I_{cm} I_d \quad /2 \quad (2.4)$$

- Infinite Common-mode rejection:



v_1 과 v_2 에 공통으로 있는 성분을 전혀 증폭하지 않는다.

Inverting configuration (1)

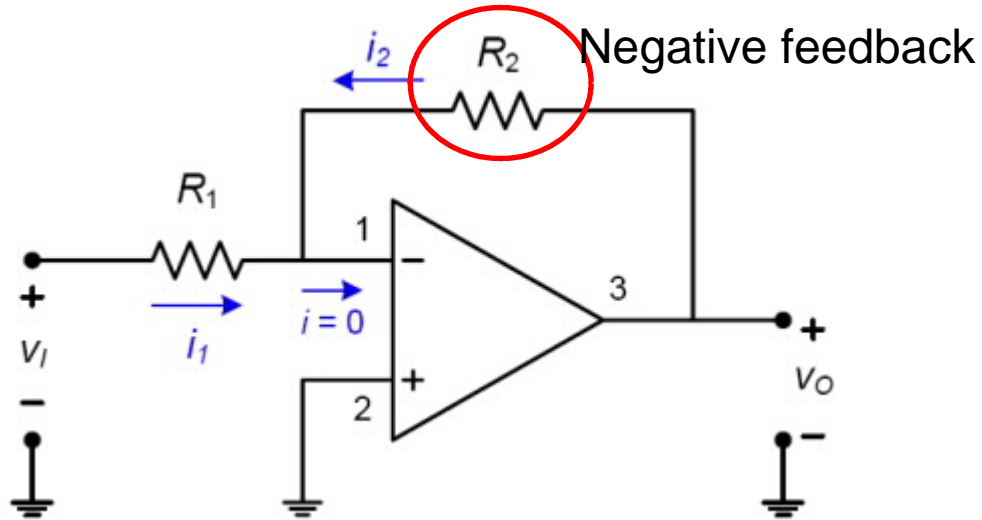

- Closed-loop gain $G=V_o/V_i$
- A가 무한대라고 가정하면, $V_1-V_2 = V_o/A = 0$
 - Virtual short circuit
 - $V_2 = 0 \rightarrow V_1 = 0$ 이므로 V_1 을 virtual ground라고도 함.

Inverting configuration (2)

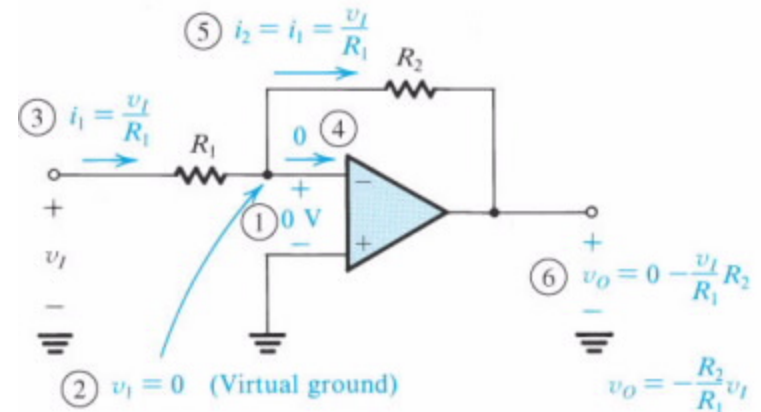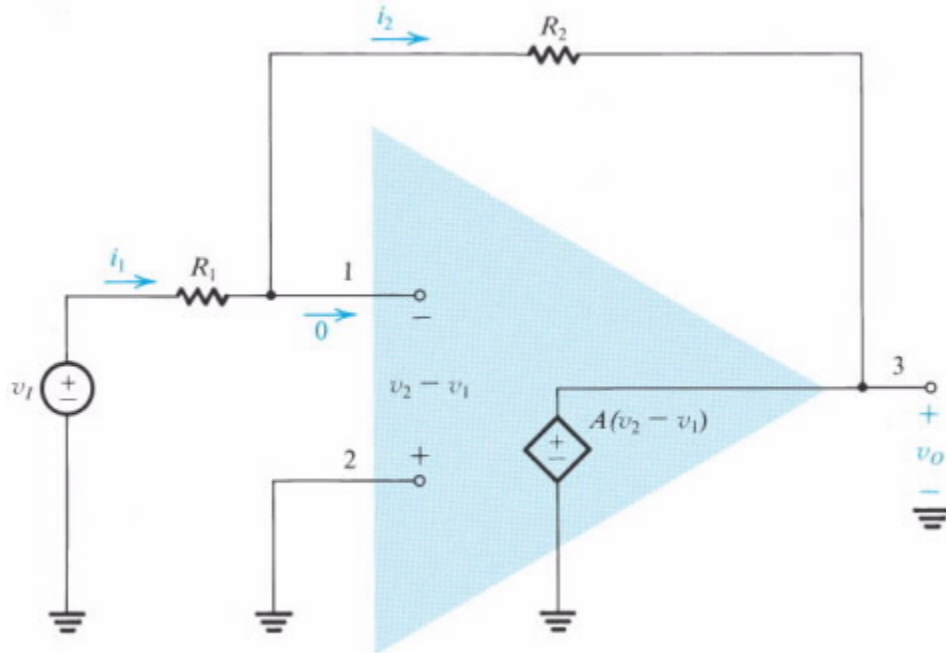

$$i_1 \quad \frac{III}{III} \quad \frac{1}{RRR} \quad \underline{\quad 0 \quad} \quad \underline{\quad}$$

$$01122 \quad iRR \quad 0 \quad \frac{I}{R_I}$$

$$G = \frac{0}{I} \quad \frac{R_2}{R_1}$$

- R1과 R2의 비율을 변화시킴으로써 closed-loop gain G 를 변화시킬 수 있다. (**G는 A와 independent**; if A is infinite)


Finite open-loop gain

- A를 무한대로 만드는 것은 물리적으로 불가능
- What if A is finite?
- Virtual ground 대신 terminal 의 전압이 $-v_o/A$ 라고 가정

$$G \equiv \frac{v_o}{v_1} = \frac{-R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)/A}$$

- $A \rightarrow \infty \rightarrow G \rightarrow -R_2/R_1$
- $V_1 \rightarrow 0 \rightarrow$ Virtual ground 성립
- Open loop gain A의 영향을 줄이기 위해

$$1 + \frac{R_2}{R_1} \ll A$$

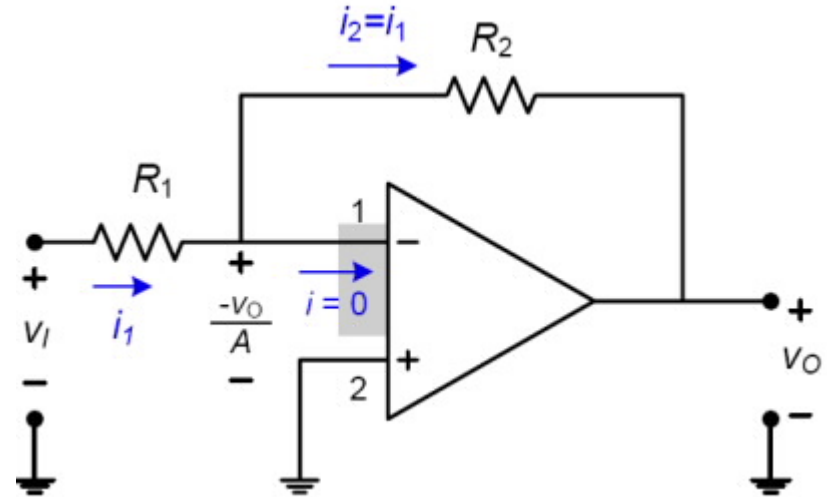

$$v_o \left(1 + \frac{1}{A} + \frac{R_2}{R_1 A} \right) = -\frac{R_2}{R_1} v_1$$

Input resistance (closed-loop)

- Ideal op-amp를 가정하면 ($A = \text{infinity}$) input resistance:

$$R_{in} = \frac{v_I}{i_1} = R_1$$

- What if $A = \text{finite}$?

- solve $R_{in} = v_I / i_1$

$$i_1 = \frac{v_I + v_O/A}{R_1} \quad \text{and} \quad v_O = -\frac{i_1 R_2}{1 + 1/A}$$

$$i_1 R_1 = v_I - \frac{i_1 R_2}{A + 1}$$

$$\frac{v_I}{i_1} = R_1 + \frac{R_2}{A + 1}$$


$$R_{in} = R_1 + \frac{R_2}{A + 1}$$

High gain G 를 얻기 위해서는 R_1 이 작아져야 한다. (R_2 를 크게 할 수는 없기 때문에)

→ **small input resistance** problem
(solution in Example 2.2)

Output resistance

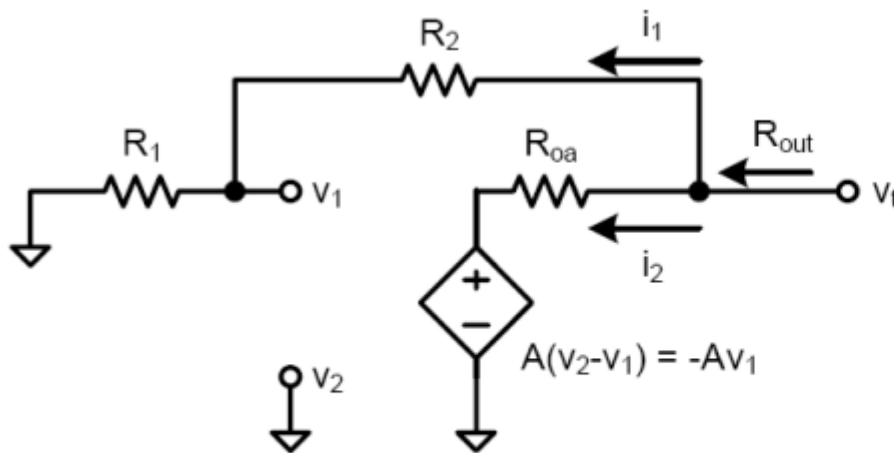- Output resistance를 구하기 위해서는
 - Input voltage를 0으로 하고 강제로 output에 전압을 준 후 V_o/I_o 를 구한다.



$$i_1 = \frac{v_t}{R_2 + R_1} \quad \text{and} \quad v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_t$$

$$i_2 = \frac{v_t - (-Av_1)}{R_{oa}} = \frac{v_t \left(1 + A \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)}{R_{oa}}$$

$$R = \frac{v_t}{i_2} = \frac{R_{oa}}{1 + A \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$


$$R_{out} = R \parallel (R_1 + R_2)$$

$$R_{out} \approx \frac{R_{oa}}{1 + A \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$


- 그림 2.6(a)에서는 $R_{oa} = 0 \rightarrow$ **작은 output resistance (Good!)**

Model of inverting configuration

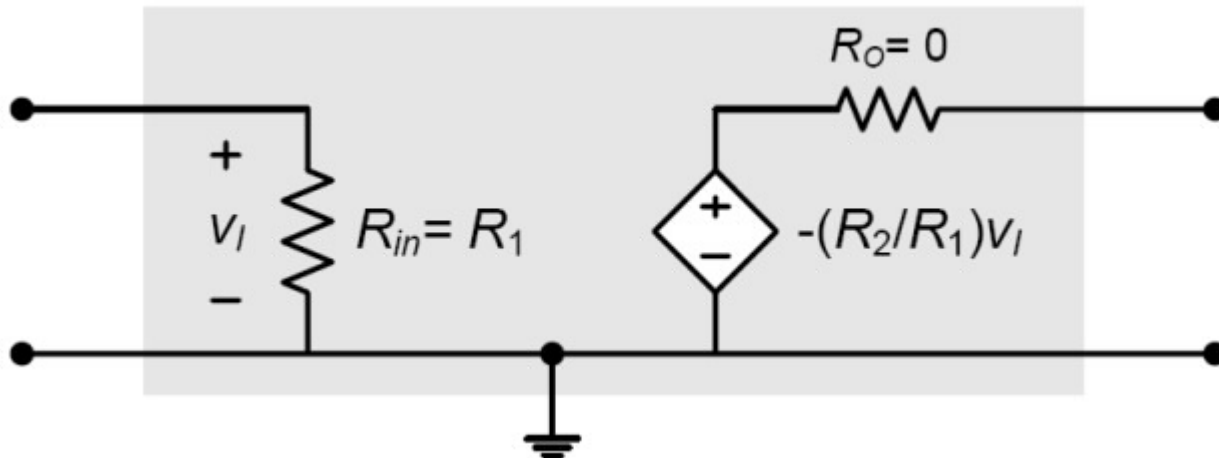- Closed-loop inverting configuration은 다음과 같은 voltage controlled voltage source (voltage amplifier) 로 모델이 가능




Inverting config. with general impedance

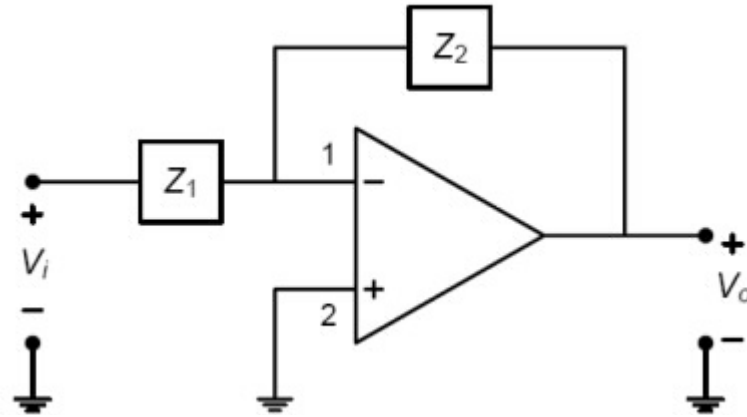

- $R_1, R_2 \rightarrow Z_1, Z_2$ 로 대체 $\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$
- Z_1, Z_2 를 바꿔가면서 다음을 만들 수 있다.
 - Integrator (Chap. 2.8)
 - Differentiator (Chap. 2.8)
 - Summer (Chap. 2.2.4)
 - ...

Examples: The Weighted Summer

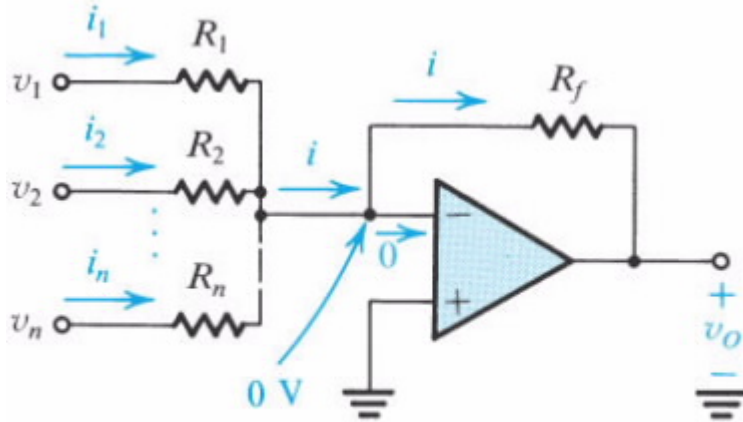


$$i_1 = \frac{v_1}{R_1}, i_2 = \frac{v_2}{R_2}, \dots, i_n = \frac{v_n}{R_n}$$

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_n$$

$$v_O = 0 - iR_f$$
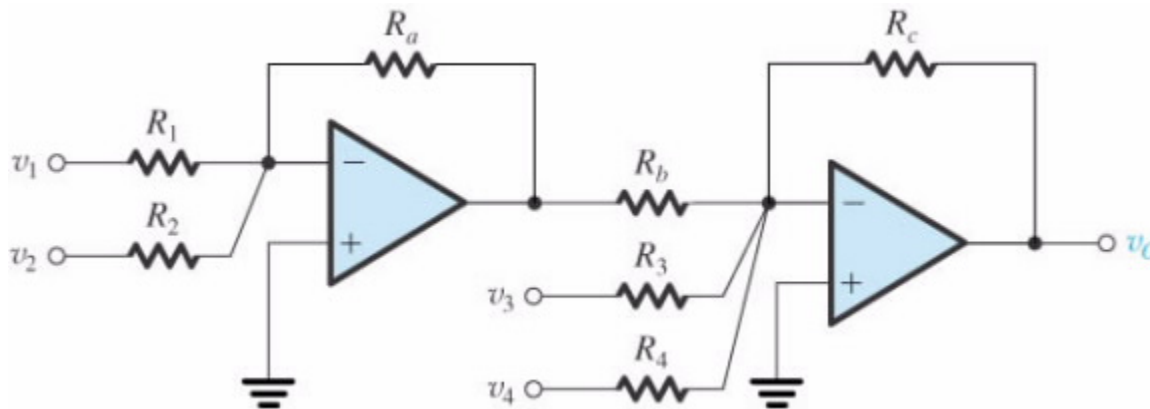
$$v_O = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n} v_n \right)$$




$$\frac{\overbrace{RRRRR}^{1234}}{\underbrace{RRRRR}_{1234}}$$

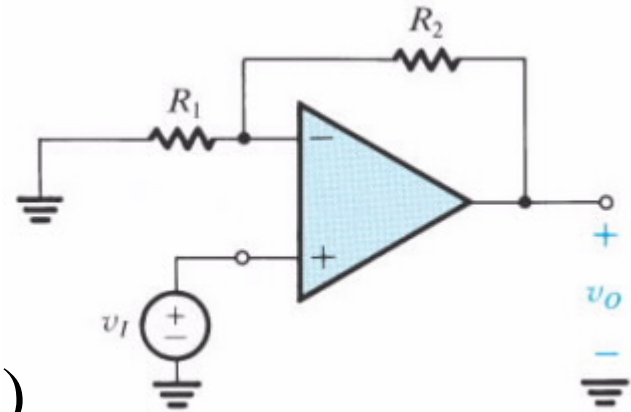(2.8)

Non-inverting configuration

- No inversion !
 - Inverting conf: $G = - R_2/R_1$



- Virtual short circuit ($v_2 = v_1$)

$$I_d = \frac{0}{A} = 0$$

for $A =$


- Q1. Input Resistance?
- Q2. Output Resistance?

$$I = \frac{v_1}{R_1} R$$


Gain

$\frac{0}{I}$	1	$\frac{R_2}{R_1}$
---------------	----------	-------------------
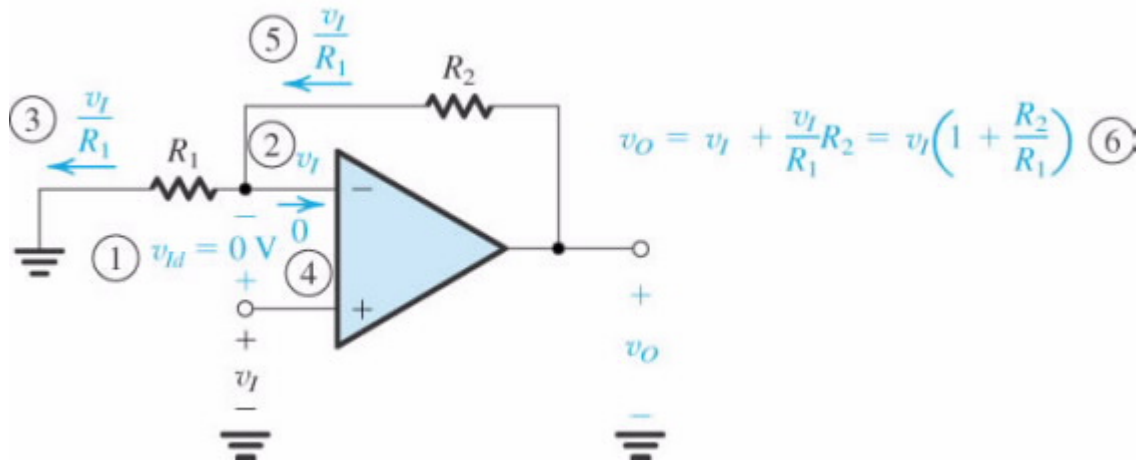
$$R_{in} = \frac{R_1}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$



Finite open loop gain

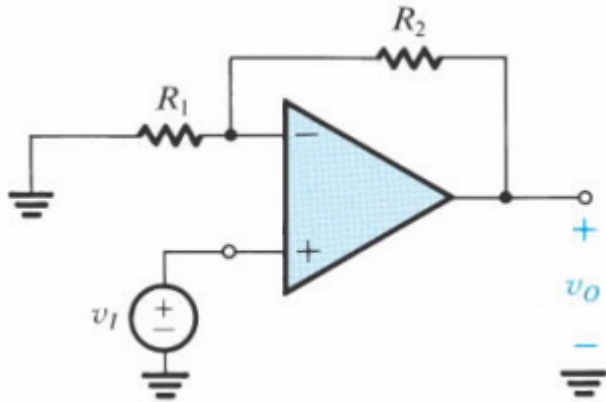

$$v_o = v_2 + \frac{v_2}{R_1} R_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_2$$

$$v_2 = v_o / \left(1 + R_2/R_1\right)$$

$$v_o = A(v_I - v_2) = A\left(v_I - \frac{v_o}{\left(1 + R_2/R_1\right)}\right)$$


$$Av_I = \left(1 + \frac{A}{\left(1 + R_2/R_1\right)}\right) v_o$$

$$G \equiv \frac{v_o}{v_I} = A / \left(1 + \frac{A}{\left(1 + R_2/R_1\right)}\right)$$

$$= \frac{1 + R_2/R_1}{1 + \left(1 + R_2/R_1\right)/A}$$

- If $A \gg 1 + R_2/R_1 \rightarrow G = 1 + R_2/R_1$

Voltage follower (unity buffer)

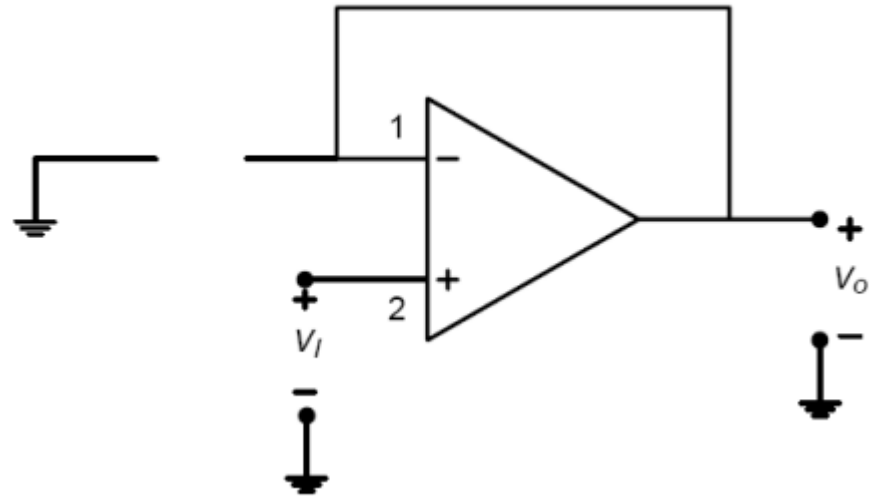


Now what happens as $R_1 \rightarrow \text{infinity}$ and $R_f \rightarrow 0$

$$\frac{v_O}{v_I} = 1 + \frac{0}{\infty} \rightarrow 1$$

- Unity-Gain Amplifier
- Useful for buffering between stages


Difference Amplifier (two sources)

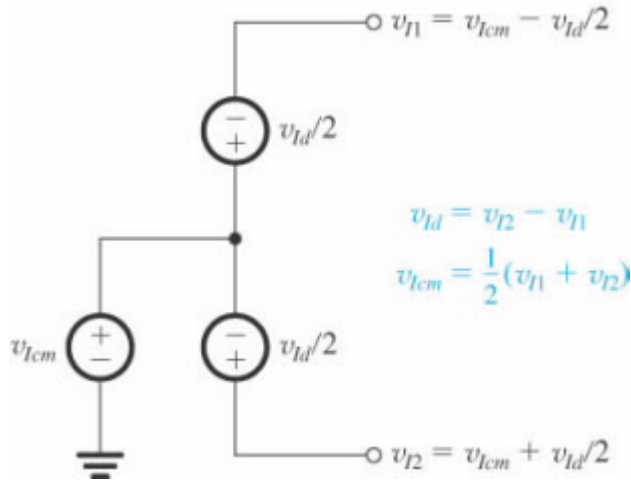

$$0 \quad \frac{A_d}{A_{dcm}} \quad (2.13)$$

- Common mode rejection ratio:

$$\text{CMRR} = 20 \log \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| \quad (2.1 \quad 4)$$

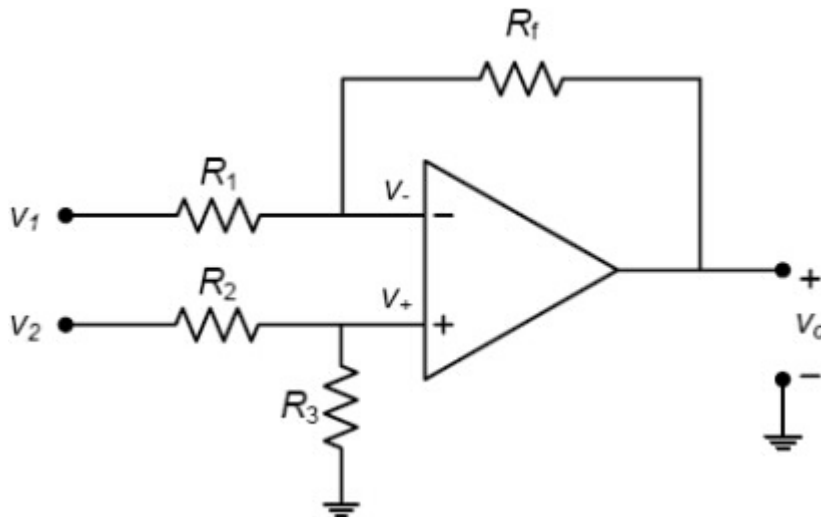


Solution:

$$\frac{R_3}{R_2} = \frac{R_f}{R_1}$$

Analysis either by

- Brute force (힘으로~)
- Superposition (머리로~)

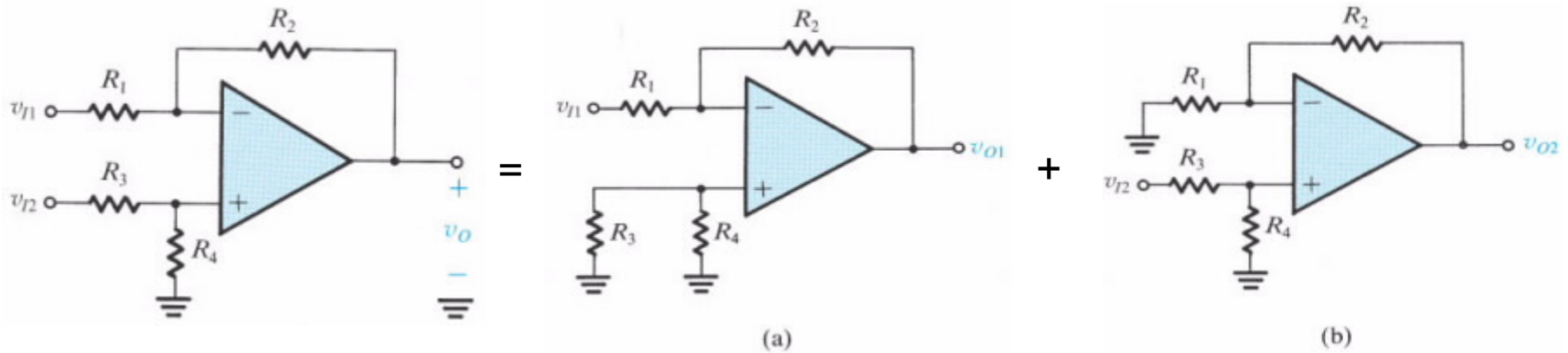Example (Superposition): Single Diff. Amp.




$$v_{O1} = \frac{R_2}{R_1} v_{11} + \frac{R_2}{R_3} v_{12}$$

By superposition: $v_{O1} = \frac{R_2}{R_1} v_{11} + \frac{R_2}{R_3} v_{12}$ (2.16)

Differential gain: $A_d = \frac{R_2}{R_1}$ (2.17)

Usual selection: $R_3 = R_1$ and

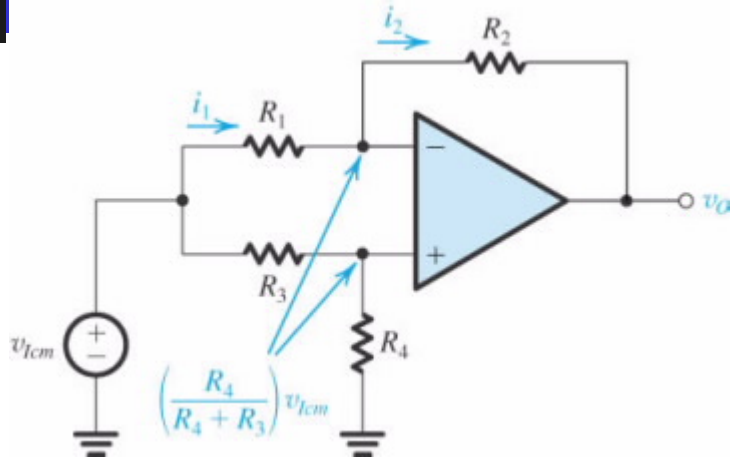

$$i_1 = \frac{1}{R_{143}} \frac{R_4}{I_{cm} I_{cm}} \quad (2.18)$$


$$I_{cm} \frac{R_3}{R_{431}} = 1$$

$$O_{Icm} \frac{R_4}{R_{45}} = i_{R_{22}}$$

$$O_{Icm} I_{cm} \frac{R_{42}}{R_{43143}} \frac{R_3}{I_{cm}} = 1 \frac{R_{42}}{R_{4314}} \frac{R_3}{I_{cm}}$$

$$A_{1cm} \frac{0}{I_{cm}} (2.19) \frac{R_{42}}{R_{4314}} \frac{R_3}{I_{cm}}$$

A_{0cm} Good!

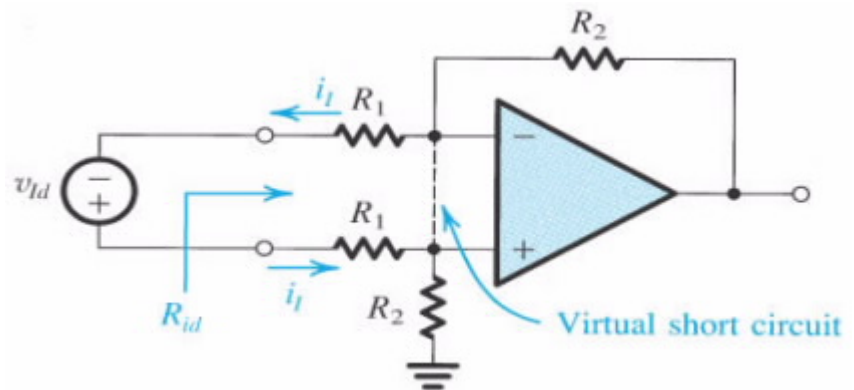

$$\frac{R_{td}}{R_{21}} \quad (2.20)$$

Problem: Low input resistance (see 2.4.2)



Summary

Characteristic of the ideal Op Amp (Open loop)

1. Infinite input impedance
 2. Zero output impedance
 3. Zero common-mode gain or, equivalently, infinite common-mode rejection
 4. Infinite open-loop gain A
 5. Infinite bandwidth
 6. Ideal voltage controlled voltage source
-

* Finite open loop gain (A) should also be noted.

But in most cases, infinite gain model is enough.

Characteristic of the ideal Op Amp (Closed loop – feedback)

1. Inverting configuration
 $G = -R_2/R_1$, $R_{in} = R_1$, $R_o = 0$
Applications: summer, integrator, differentiator, ...
 - Non-inverting configuration
 $G = 1 + R_2/R_1$, $R_{in} = \text{inf.}$, $R_o = 0$
Applications: unity buffer ...
 - Difference amp. ($R_2/R_1 = R_4/R_3$)
 $G = R_2/R_1$, $CMRR = \text{inf.}$
 $R_{in} = 2 * R_1$ (if $R_1 = R_3$, $R_2 = R_4$),
 $R_o = 0$
-